

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

MARKO STARIČ

Elektronska obdelava signalov I

Povzetek predavanj na podiplomskem študiju fizike jedra in
osnovnih delcev

Ljubljana, marec 2004

(<http://www-f9.ijs.si/~staric/elektronika/>)

Kazalo

1	Uvod	1
2	Formiranje signalov v detektorju	3
2.1	Vrste detektorjev	3
2.2	Inducirani naboj	4
2.2.1	Teorem recipročnosti (Greenov teorem)	4
2.2.2	Izračun induciranega naboja	4
2.3	Tokovni signal	5
2.4	Primeri	6
2.4.1	Cilindrični proporcionalni števec	6
2.4.2	Silicijev mikropasovni detektor	7
2.4.3	Fotopomnoževalka	9
3	Pretvorba v napetostni signal	9
4	Šum	10
4.1	Termični šum upora	11
4.2	Razmerje signal-šum	11
5	Nabojno občutljivi predojačevalec	11
6	Oblikovanje sunkov	13
6.1	Kompenzacija pola z ničlo (krajšanje sunka)	13
6.2	Filtriranje šuma	14

1 Uvod


Elektronska veriga enega merskega kanala je shematsko prikazana na sliki 1. Pomen posameznih komponent je naslednji:

detektor Funkcija detektorja je pretvorba energijske izgube delca v naboj.

Izhodni signal je časovno speminjajoč se naboj $q(t)$, ki vsebuje od 10^4 do 10^7 osnovnih nabojev, oziroma tokovni sunek:

$$i(t) = \frac{dq}{dt}$$

Detektor v elektronskem smislu obravnavamo kot idealni tokovni izvor $i(t)$ s paralelno kapacitivnostjo C_D . Nadomestno shemo prikazuje slika 2.

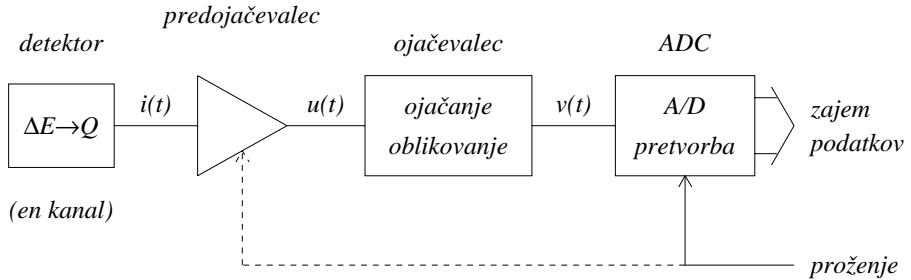


Slika 1: Shematski prikaz enega merskega kanala.

Velikostni red kapacitivnosti detektorja C_D je 10pF do 100pF . Trajanje tokovnega sunka zavisi od vrste detektorja in meri od 1ns do 1ms . Največkrat uporabljamo detektor v proporcionalnem načinu, pri katerem je celoten zbran naboj Q sorazmeren z energijsko izgubo delca ΔE :

$$\int i(t)dt = Q \propto \Delta E$$

Integriramo po celotnem času trajanja tokovnega sunka.

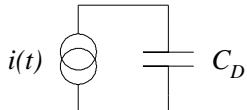

Slika 2: Nadomestna shema detektorja.

predojačevalec Funkcija predojačevalca je pretvorba tokovnega signala $i(t)$ v napetostni sunek $u(t)$. Velikostni red višine izhodnega napetostnega sunka je 10mV .

ojačanje/oblikovanje S to stopnjo ojačamo in preoblikujemo sunek. Sunek skrajšamo, filtriramo šum in optimiziramo razmerje signal-šum. Velikostni red višine izhodnega napetostnega sunka je 1V .

AD pretvorba je lahko:

- eno-bitna: diskriminator (komparator s histerezo)
- več-bitna: AD pretvornik (ponavadi od 8 do 12 bitni). Kadar potrebujemo hitro pretvorbo, uporabljamo paralelni pretvornik,

kadar potrebujemo natančno pretvorbo (npr. pri spektroskopiji), uporabljamо dvonaklonski pretvornik.

proženje je lahko zunanje ali notranje. Pri notranjem proženju sproži pretvorbo sunek sam, če preseže diskriminacijski nivo.

zajem podatkov je lahko direkten ali pa z vmesnim shranjevanjem podatkov (*pipe line*). Shranjevalnik je lahko analogen ali digitalen in je del elektronskega kanala. Pri vmesnem shranjevanju podatkov imamo lahko več nivojev proženja.

2 Formiranje signalov v detektorju

Formiranje signalov je odvisno od vrste detektorja in od njegove geometrije. Vsak detektor je funkcionalno sestavljen iz treh delov: (1) elektrode, (2) medij, ki zapolnjuje prostor med elektrodami in (3) ohišje. Elektrodi sta najmanj dve: katoda in anoda. Anoda je po definiciji na bolj pozitivnem potencialu od katode.

2.1 Vrste detektorjev

Glede na medij, ki zapolnjuje prostor med elektrodami, delimo detektorje na štiri vrste. Podali bomo nekaj značilnih predstavnikov in kratek opis delovanja.

vakuumski detektorji: *fotopomnoževalka*. Uporabljamо jo za detekcijo fotonov iz scintilacij ali fotonov Čerenkovega sevanja. Sestavljena je iz fotokatode, vrste dinod (8 do 12) in anode. Fotokatoda služi za konverzijo fotonov svetlobe v elektrone (fotoefekt), dinode za pomnoževanje elektronov (sekundarna emisija) in anoda za sprejem naboja. Zadnja dinoda je postavljena tik ob anodi, zaradi česar je čas zbiranja nabojev kratek ($\approx 1\text{ns}$). Pomnoževalni faktor je ponavadi izbran med 10^5 in 10^7 .

plinski detektorji: *proporcionalni števec, večžična proporcionalna komora, drift komora, MSGC, GEM*. Geometrije so različne: cilindrična, heksagonalna, kvadratna, planarna in druge. Plinske detektorje uporabljamо za detekcijo nabitih delcev in mehkih žarkov X. Anoda je ponavadi tanka žička. Katoda je lahko razdeljena na pasove. Vsaka anodna in vsak katodni pas je lahko posamezen elektronski kanal. Prehod nabitega delca ali absorpcija fotona povzroči nastanek primarnih ionskih parov v plinu. Električno polje povleče elektrone proti anodi, kjer

se pomnožijo v plazu (sekundarna ionizacija). Pomnoževalni faktor je med 10^4 in 10^6 . K signalu prispeva predvsem potovanje sekundarnih ionov proti katodi.

tekočinski detektorji: *elektromagnetni kalorimeter na tekoči Xe.* Geometrija je planarna. Prostor med elektrodama je napoljen s tekočim Xe, v katerem interakcija visoko energijskega fotona ali elektrona povzroči nastanek elektromagnetnega plazu. Detektor deluje kot ionizacijska celiča. K signalu prispevajo ioni in elektroni iz primarne ionizacije.

trdni (polprevodniški) detektorji: *silicijev mikropasovni detektor, Ge(Li) detektor.* Silicijeve mikropasovne detektorje uporabljamo za detekcijo nabitih delcev. Geometrija je planarna z vsaj eno od elektrod razdeljeno na pasove. Ge(Li) detektor služi za spektroskopijo γ . Ponavadi je cilindrične geometrije. Prehod nabitega delca ali absorpcija fotona povzroči nastanek parov elektron-vrzel. Signal je posledica potovanja obeh vrst nosilcev naboja proti elektrodama.

2.2 Inducirani naboj

Pojav signalov na elektrodah je posledica potovanja nosilcev naboja zaradi električnega polja v prostoru med elektrodami. Potovalne hitrosti so majhne, zato pri računih uporabimo elektrostatski približek.

2.2.1 Teorem recipročnosti (Greenov teorem)

Zamislimo si dve različni konfiguraciji nabojev in potencialov elektrod. Pri prvi konfiguraciji imamo i -to elektrodo na potencialu V_i in na njej naboju Q_i . Pri drugi konfiguraciji sta potencial in naboju i -te elektrode V'_i in Q'_i . Velja recipročnost:

$$\sum_i Q_i V'_i = \sum_i Q'_i V_i \quad (1)$$

2.2.2 Izračun induciranega naboja

Imejmo v prostoru med elektrodami na poziciji \vec{r} točkasti naboju q_0 . Inducirani naboju na k -ti elektrodi izračunamo s pomočjo teorema recipročnosti (1). Za konfiguracijo izberemo:

	konfiguracija 1	konfiguracija 2
elektrode	$V_i = 0, Q_i$	$V'_{i \neq k} = 0, V_k = v_0, Q'_i$
točkasti naboju	$\phi, q = q_0$	$\phi', q' = 0$

Konfiguracija 1 predstavlja detektor z vsemi elektrodami na potencialu 0 in s točkasim nabojem q_0 med njimi. ϕ je potencial na mestu točkastega naboja. Pri konfiguraciji 2 smo točkasti naboje odstanili in dvignili potencial k -te elektrode na vrednost v_0 .

Po teoremu recipročnosti (1) je:

$$\sum_i Q_i V'_i + q\phi' = \sum_i Q'_i V_i + q'\phi \quad (2)$$

Desna stran enačbe (2) je identično enaka nič. Vsota na levi je enaka $Q_k v_0$, saj je le potencial k -te elektrode v konfiguraciji 2 različen od nič. Iz enačbe (2) dobimo inducirani naboje na k -ti elektrodi:

$$Q_k = -\frac{\phi'}{v_0} q_0 \quad (3)$$

kjer je ϕ' potencial na mestu točkastega naboja q_0 , ko dvignemo k -to elektrodo na potencial v_0 , ostale pa držimo na potencialu 0. Normirani potencial ϕ'/v_0 imenujemo *utežni potencial*.

2.3 Tokovni signal

Tkovni signal na k -ti elektrodi je odvod inducirane naboje, podanega z enačbo (3):

$$i_k(t) = \dot{Q}_k = -q_0 \frac{d(\phi'/v_0)}{dt} = -q_0 \nabla(\phi'/v_0) \vec{v}$$

ozziroma:

$$i_k(t) = -q_0 \vec{\mathcal{E}}_k \vec{v} \quad (4)$$

Z $\vec{\mathcal{E}}_k$ smo označili *utežno polje* k -te elektrode na mestu točkastega naboja. Utežno polje $\vec{\mathcal{E}}_k$ je normirano električno polje, ki ga povzroči k -ta elektroda, ko jo dvignemo na potencial v_0 , ostale pa držimo na potencialu 0. Izračun utežnega polja je velikokrat težaven elektrostatski problem (reševanje Laplaceove enačbe z zgoraj navedenimi potenciali kot robnimi pogoji).

V enačbi (4) nastopa hitrost naboja \vec{v} . V vakuumu je to balistična hitrost, saj se naboje giblje pospešeno, v snovi pa potovalna hitrost. Potovalna hitrost je v dobrem približku sorazmerna z električnim poljem na mestu naboja, ker naboje pri trku z molekulami v povprečju izgubi energijo pridobljeno zaradi elektrostatske sile. Zveza je:

$$\vec{v} = \mu \vec{E} \quad (5)$$

Sorazmernostni faktor μ je gibljivost naboja. Odvisna je od vrste nosilca naboja, snovi in včasih tudi od velikosti električnega polja.

V enačbi (4) nastopata $\vec{\mathcal{E}}_k(\vec{r})$ in $\vec{v}(\vec{r})$. Obe sta funkciji pozicije naboja $\vec{r}(t)$, ki se spreminja s časom zaradi električnega polja v detektorju. V primeru potovanja naboja v snovi moramo rešiti enačbo (5):

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \mu \vec{E}(\vec{r}) \quad (6)$$

pri čemer moramo poznati električno polje $\vec{E}(\vec{r})$ v detektorju. Le-to izračunamo iz poznanih utežnih polj $\vec{\mathcal{E}}_i$ in delovnih potencialov elektrod v_i :

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_i v_i \vec{\mathcal{E}}_i(\vec{r}) \quad (7)$$

V splošnem utežna polja niso vzporedna z električnim poljem. Izjema je dvoelektrodní detektor, kjer velja:

$$\vec{\mathcal{E}}_k = \pm \frac{\vec{E}}{V_0}, \quad k = \text{anoda, katoda} \quad (8)$$

V_0 je napetost med anodo in katodo, predznak *plus* velja za anodno utežno polje. Za dvoelektrodní detektor lahko enačbo (4) zapíšeme tudi:

$$i(t) = \mp q_0 \mu E^2 / V_0 \quad (9)$$

kjer predznak *minus* velja za tokovni signal anode.

V nadaljevanju si oglejmo nekaj primerov, ki so rešljivi analitično.

2.4 Primeri

2.4.1 Cilindrični proporcionalni števec

Cilindrični proporcionalni števec sestavlja tanka anodna žička premera $10\mu\text{m}$ do $30\mu\text{m}$ in valjasta katoda premera 5mm do 20 mm . Električno polje je radialno, njegova velikost je:

$$E = \frac{C' V_0}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (10)$$

V enačbi (10) je C' kapacitivnost na enoto dolžine in V_0 visoka napetost med anodo in katodo. K signalu prispevajo predvsem ioni, ki potujejo od žice k katodi. Iz enačbe (6) in ob upoštevanju radialne oblike električnega polja (10) dobimo:

t/t_0	q/q_0
1	3%
10	10%
100	20%

Tabela 1: Delež zbranega naboja pri proporcionalnem števcu kot funkcija časa integriranja za tipično kapacitvost $C' = 5\text{pF}/\text{m}$ in karakteristični čas $t_0 = 1\text{ns}$.

$$r(t) = a\sqrt{1 + t/t_0}, \quad t_0 = \frac{\pi\epsilon_0 a^2}{\mu_+ C' V_0} \quad (11)$$

kjer je a radij anodne žice in t_0 karakteristični čas, ki je reda velikosti 1ns . Celoten čas potovanja ionov (čas zbiranja naboja) je:

$$T = \left(\frac{b}{a}\right)^2 t_0 \quad (12)$$

b je radij katode. Celoten čas potovanja ionov meri od $100\mu\text{s}$ do 1ms .

Iz enačbe (9) ob upoštevanjem enačb (10) in (11) dobimo rezultat:

$$i(t) = -\frac{C' q_0}{4\pi\epsilon_0(t + t_0)}, \quad 0 \leq t \leq T \quad (13)$$

Tokovni signal je v začetku največji ter pada kot $1/t$. Zbran naboj v času t od začetka sunka je

$$q(t) = \int_0^t i(t) dt = -\frac{C' q_0}{4\pi\epsilon_0} \ln(1 + t/t_0) \quad (14)$$

Zaradi logaritemske odvisnosti je zbiranje naboja v začetku zelo hitro, kar vidimo iz tabele 1.

Enačba (13) je dober približek tudi za večjične in drift komore dokler so časi majhni v primerjavi s celotnim časom potovanja ionov.

2.4.2 Silicijev mikropasovni detektor

Geometrija detektorja je planarna. Tipična debelina detektorja d je $300\mu\text{m}$. Vsaj ena elektroda je razdeljena na pasove širine Δs . Tipična širina pasov je $100\mu\text{m}$. Izpeljavo bomo naredili le v približku širokih pasov ($\Delta s \gg d$), torej, če bi več pasov združili v en elektronski kanal. Tedaj lahko obravnavamo problem kot dvolektroden. Izračunali bomo tokovni signal za primer, ko z napetostjo na detektorju V_0 ravno dosežemo polno osiromašenje.

Električno polje v takem primeru linearno pada od maksimalne vrednosti na p strani do vrednosti 0 na nasprotni. Debeline plasti tipa p zanemarimo. Izhodišče koordinatnega sistema postavimo v p stran, os z usmerimo proti n strani detektorja. Električno polje je:

$$E(z) = \frac{2V_0}{d}(1 - \frac{z}{d}), \quad 0 \leq z \leq d \quad (15)$$

Naj vsa ionizacija nastane v točki z_0 . Elektroni potujejo v smeri proti $z = d$ in vrzeli proti $z = 0$. Podobno, kot v prejšnjem primeru, izračunamo najprej njihovo potovanje. Enačbo (6) zapisemo:

$$\frac{dz}{dt} = \mp\mu_{\pm}\frac{2V_0}{d}(1 - \frac{z}{d}) \quad (16)$$

Rešitev enačbe je:

$$1 - \frac{z}{d} = (1 - \frac{z_0}{d})e^{\pm 2t/\tau_{\pm}}, \quad \tau_{\pm} = \frac{d^2}{2\mu_{\pm}V_0} \quad (17)$$

Zgornji predznak je za vrzeli, spodnji za elektrone. Čas potovanja vrzeli je končen, ker potujejo proti večjemu električnemu polju, medtem ko se elektroni zgolj eksponentno bližajo n strani detektorja.

Časovni potek tokovnega signala spet izračunamo z enačbo (9) ob upoštevanju enačb (15) in (17):

$$i_{\pm}(t) = \frac{2q_0}{\tau_{\pm}}(1 - \frac{z_0}{d})^2 e^{\pm 2t/\tau_{\pm}} \quad (18)$$

Pri prehodu nabitega delca skozi detektor, je naboj q porazdeljen enakomerno vzdolž poti delca. Celoten tokovni signal je vsota prispevkov posameznih nabojev:


$$i_{-}(t) = \int_0^d i(t, z_0) \frac{dz_0}{d}, \quad i_{+}(t) = \int_{z_0(t)}^d i(t, z_0) \frac{dz_0}{d} \quad (19)$$

Pri vrzelih smo upoštevali, da k toku ob času t prispevajo vrzeli, ki so nastale pri $z_0(t) \leq z \leq d$, saj so ostale že prispele na elektrodo.

Po integraciji dobimo rezultat:

$$i(t) = \frac{1}{3} \frac{q}{\tau_{-}} e^{-t/\tau_{-}} + \frac{2}{3} \frac{q}{\tau_{+}} e^{-t/\tau_{+}}, \quad \tau_{-} = \frac{d^2}{4V_0\mu_{-}}, \quad \tau_{+} = \frac{d^2}{2V_0\mu_{+}} \quad (20)$$

Tretjino signala prispevajo vrzeli, dve tretjini elektroni. Časa zbiranja nabojev, τ_{-} in τ_{+} , sta približno 3ns in 15ns.

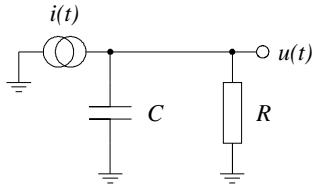

Slika 3: Pretvorba tokovnega signala $i(t)$ na uporu R v napetostni signal $u(t)$. S kondenzatorjem C predstavimo kapacitivnost detektorja in vse parazitske kapacitivnosti na detektorjevem izhodu.

2.4.3 Fotopomnoževalka

Zbiranje naboja je zelo hitro, navadno manj od 1ns, zato približek z delta funkcijo ponavadi zadostuje:

$$i(t) = q\delta(t) \quad (21)$$

Dostikrat fotoni ne prispejo na fotokatodo istočasno, ker so bodisi izsevani ob različnih časih ali pa so njihove poti različno dolge. Tedaj je tokovni sunek konvolucija signala (21) s časovno porazdelitvijo fotonov.

3 Pretvorba v napetostni signal

Pretvorba tokovnega v napetostni signal se izvrši na uporu, kot je prikazano na sliki 3. Kondenzator C predstavlja kapacitivnost detektorja ter parazitske kapacitivnosti na izhodu. Velja:

$$i(t) = \frac{u}{R} + C \frac{du}{dt} \quad (22)$$

oziroma

$$\dot{u} + \frac{u}{\tau} = \frac{i(t)}{C}, \quad \tau = RC \quad (23)$$

in z rešitvijo

$$u(t) = \int_0^t \frac{i(t')}{C} e^{-(t-t')/\tau} dt' \quad (24)$$

V primeru zelo kratkega tokovnega signala kot pri fotopomnoževalki (21) je napetostni signal:

$$u(t) = \frac{q}{C} e^{-t/\tau}, \quad t > 0 \quad (25)$$

Napetostni sunek se začne pri $t = 0$ in pada eksponentno. Višina sunka je $u_0 = q/C$. Če je tokovni signal daljši, se napetostni sunek dviguje postopoma do največje višine, nakar približno eksponentno pada. Po dolgem času $t \gg \tau$

τ	Si	VŽPK
10ns	35%	10%
100ns	70%	17%
$1\mu\text{s}$	90%	22%

Tabela 2: Primerjava med izkoriščenim nabojem pri silicijevem mikropasovnem detektorju in večzično proporcionalno komoro.

se njegova oblika približa obliku tokovnega signala $i(t)$. Višina sunka je manjša od vrednosti q/C , a je še zmeraj sorazmerna z njo:

$$u_0 = \eta(\tau) \frac{q}{C} \quad \eta(\tau) \leq 1 \quad (26)$$

Parameter $\eta(\tau)$ je delež izkoriščenega naboja in je odvisen tako od časovne konstante $\tau = RC$ kot od oblike tokovnega signala (oz. vrste in geometrije detektorja). Tabela 3 primerja izkoriščeni nabolj silicijevega mikropasovnega detektorja in večzične proporcionalne komore pri treh vrednostih časovne konstante.

4 Šum

Glede na izvor delimo šum na:

- šum detektorja:
 - statistične variacije energijske izgube delca
 - statistične variacije primarne ionizacije
 - statistične variacije pomnoževanja nabojev
 - statistične variacije mrtvega toka detektorja
- šum elektronike:
 - termični šum uporov
 - šum tranzistorjev
 - ostali šumi zaradi nenatančnosti pri izdelavi elementov vezja
- zunanje motnje: te v principu lahko odpravimo z ustreznim izdelanim oklopom ter z eliminacijo ozemljitvenih zank.

4.1 Termični šum upora

Kvadrat efektivne šumne napetosti upora R pri temperaturi T , je

$$u_n^2 = 4kTRB \quad (27)$$

kjer je B frekvenčni pas, v katerem merimo šum. Za sistem s prenosno funkcijo $h(\omega)$ izračunamo frekvenčni pas takole:

$$B = \int_0^\infty |h(\omega)|^2 d\nu \quad (28)$$

Z upoštevanjem prenosne funkcije RC člena $h(\omega) = \frac{1}{1+i\omega RC}$ dobimo za njegov frekvenčni pas izraz:

$$B = \frac{1}{4RC} \quad (29)$$

ter šumno napetost

$$u_n^2 = \frac{kT}{C} \quad (30)$$

4.2 Razmerje signal-šum


S pomočjo nadomestne sheme na sliki 3 izračunajmo razmerje signal-elektronski šum pri meritvi. Izvor signala je predstavljen s tokovnim izvorom $i(t)$. Kondenzator predstavlja kapacitivnost detektorja in parazitske kapacitivnosti povezav. Upor portebujemo za pretvorbo v napetostni signal, a je hkrati tudi izvor termičnega šuma. Upor in kondenzator predstavljata RC člen. Razmerje signal-šum definiramo kot razmerje med višino napetostnega sunka (26) in efektivno šumno napetostjo (30):

$$S/N = \frac{u_0}{u_n} = \frac{q\eta(\tau)}{\sqrt{kTC}}, \quad \tau = RC \quad (31)$$

Vidimo, da je razmerje S/N obratno sorazmerno s kapacitivnostjo C . Želimo torej imeti čim manjšo kapacitivnost, a je le-ta določena najmanj s kapacitivnostjo detektorja (10pF do 100pF). Problem rešimo z nabojsko občutljivim predojačevalcem.

5 Nabojsko občutljivi predojačevalec

RC člen preselimo v povratno vez operacijskega ojačevalca, kot prikazuje slika 4. Vrednost C_f lahko izberemo manjšo od kapacitivnosti C ter na ta način izboljšamo razmerje signal-šum.

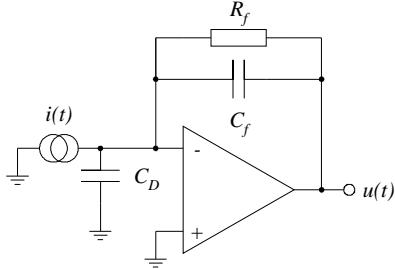

Slika 4: Nabojno občutljivi predojačevalec, ki je priključen na izhod detektorja kapacitivnosti C_D . Detektor je izvor toka $i(t)$.

Po zlatem pravilu za operacijski ojačevalci sta potenciala na vhodu enaka, v sam element pa ne teče noben tok. Zato velja:

$$i(t) = \frac{u}{R_f} + C_f \frac{du}{dt} \quad (32)$$

ozziroma

$$\dot{u} + \frac{u}{\tau_f} = \frac{i(t)}{C_f}, \quad \tau_f = R_f C_f \quad (33)$$

V frekvenčni domeni se enačba (33) glasi:

$$u(\omega) = \frac{R_f}{1 + i\omega\tau_f} i(\omega) \quad (34)$$


Enačba (33) oz. (34) velja, dokler je ojačanje odprte zanke $A \gg 1$. Le-to pada z naraščajočo frekvenco in doseže pri frekvenci f_t vrednost 1.

C_f izberemo čim manjšo, a dovolj veliko v primerjavi s parazitsko kapacitivnostjo med vhodom in izhodom, ki je reda 0.1 pF. Navadno izberemo $C_f \approx 1nF$ (kapacitivnost detektorja je navadno med 10 nF in 100 nF).

Časovno konstanto izberemo dovolj veliko, da velja $A \gg 1$ za frekvence v pasu, podanem z en.(34), torej:

$$\tau_f \gg \frac{1}{2\pi f_t} \quad (35)$$

Tipična vrednost za f_t pri operacijskem ojačevalcu je 1 MHz. Zato časovna konstanta $\tau_f \geq 1\mu s$ ponavadi zadostuje pogoju (35). Dostikrat izberejo še daljšo časovno konstanto ($\approx 100 \mu s$), da izkoristijo čim večji delež naboja ter kasneje v stopnji *ojačanje/oblikovanje* skrajšajo sunek.

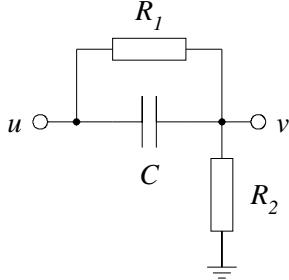

Slika 5: Vezje za krajšanje sunkov na principu kompenzacije pola z ničlo

6 Oblikovanje sunkov

Izhodni signal iz predojačevalca peljemo na oječevalec, ki napetostni sunek ojača ter ga preoblikuje. Namen oblikovanja je skrajšanje sunka in filtracija šuma.

6.1 Kompenzacija pola z ničlo (krajšanje sunka)

Izhod predojačevalca peljemo na vezje na sliki 5. Zveza med izhodno napetostjo $v(\omega)$ in vhodno napetostjo $u(\omega)$ je:

$$v(\omega) = \frac{R_2}{z_1 + R_2} u(\omega) \quad (36)$$

kjer smo z z_1 označili impedanco paralelne vezave upora R_1 in kondenzatorja C_1 , ki je

$$z_1 = \frac{R_1}{1 + i\omega\tau}, \quad \tau = R_1 C_1 \quad (37)$$


Ob upoštevanju en.(34) dobimo:

$$v(\omega) = \frac{R_f(1 + i\omega\tau)}{(1 + R_1/R_2)(1 + i\omega\tau_f)(1 + i\omega\tau')} i(\omega), \quad \tau' = (R_1 \parallel R_2)C_1 \quad (38)$$

Upor R_1 in kondenzator C_1 izberemo takšna, da je $\tau = \tau_f$, zato lahko ulomek okrajšamo in dobimo:

$$v(\omega) = \frac{R_f}{(1 + R_1/R_2)(1 + i\omega\tau')} i(\omega) \quad (39)$$

Zveza en.(39) je enake oblike kot en.(34), a z novo časovno konstanto $\tau' = (R_1 \parallel R_2)C_1$, kateri lahko izberemo manjšo vrednost z nastavljivo vrednosti upora R_2 .

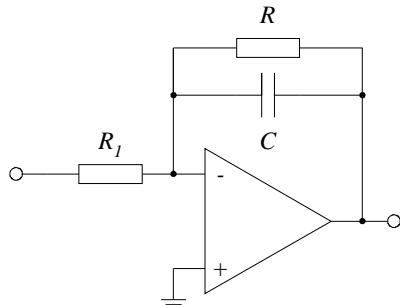

Slika 6: Filter I. reda

6.2 Filtriranje šuma

Šum navadno vsebuje več višjih frekvenc kot signal, zato lahko izboljšamo razmerje S/N z omejitvijo frekvenčnega pasu. Filtriramo z več zaporednimi filtri I. reda (RC členi). Realizacijo filtra I. reda prikazuje slika 6.

Prenosna funkcija le-tega je:

$$h(\omega) = -\frac{R}{R_1} \frac{1}{1 + i\omega\tau} \quad (40)$$

Navadno uporabimo štiri takšne filtre, ki jim izberemo enake časovne konstante kot smo jo izbrali pri krajšanju sunkov en.(39). Skupaj z vezjem za krajšanje je izhodni signal $v(\omega)$ takole povezan s tokovnim signalom detektorja $i(\omega)$:

$$v(\omega) = G_0 \left(\frac{1}{1 + i\omega\tau} \right)^5 R_f i(\omega) \quad (41)$$

Faktor G_0 predstavlja vsa ojačanja v vezju in R_f upor v povratni zvezi nabojo občutljivega predojačevalca.

Tako oblikovan sunek je drugačne oblike kot tisti iz predojačevalca. Je skoraj simetričen (podoben Gaussovi funkciji) z daljšim dvižnim časom kot tisti iz predojačevalca, saj smo visoke frekvence odfiltrirali, ter je precej krajsi. Seveda je proporcionalnost med višino sunka in nabojem v detektorju ohranjena.